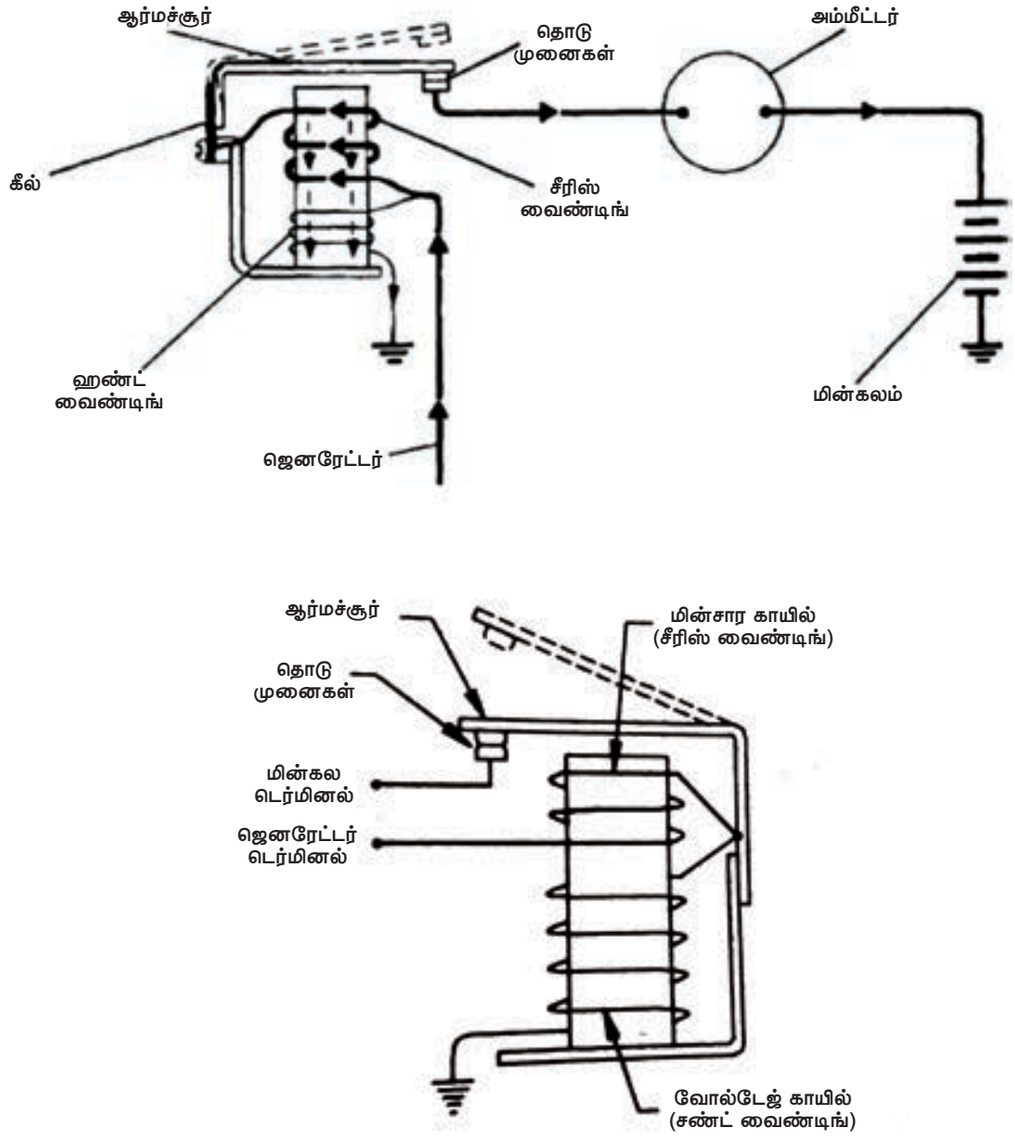


படம் 10.9.2 (ஆ) கட் அவுட் ரிலே [Cut Out Relay]

ஜெனரேட்டர் [Generator] இயங்கும் போது உற்பத்தியாகும் மின்சாரம், மின்கலத்திற்கு செல்லவும், ஜெனரேட்டர் இயங்காத போது மின்கலத்திலிருந்து மின்சாரம் ஜெனரேட்டருக்கு செல்வதை தடுக்கவும் கட் அவுட் ரிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கட் அவுட் ரிலேயில் சீரிஸ் வைண்டிங், சண்ட் வைண்டிங் (Series Winding, Shunt Winding) என்ற இரண்டு வைண்டிங்களும் ஆர்மச்சூரின் மேல் சுற்றப்பட்டிருக்கும் ஆர்மச்சூரானது ஒரு அம்மீட்டர் மூலம் மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஜெனரேட்டர் இயங்கும் போது கம்பிச் சுருள்களில் செல்லும் மின்னோட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் காந்தபுலம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு, ஆர்மச்சூர் கவரப்பட்டு தடை செய்யும் முனைகள் (Contact Breaker Points) தொட்டுக் கொள்கின்றன. இப்போது ஜெனரேட்டர் மின்கலத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது.

ஜெனரேட்டர் இயங்காத போது ஆர்மச்சூர் தன் காந்தத்தன்மையை இழக்கிறது. எனவே தடை செய்யும் முனைகள் திறந்த நிலையில் இருக்கும். இப்போது மின்சாரம்

BAE_Chapter_10.indd 217 18-02-2019 13:03:32