பகுதி – ஆ

மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

1. வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார அமைப்பின் வகைகள் யாவை?
2. மின்தேக்கியின் உபயோகம் என்ன?
3. எலெக்ட்ரானிக் இக்னீசன் அமைப்பின் நன்மைகளைக் கூறுக.
4. மின் பொறிக்கட்டையின் உபயோகம் என்ன?
5. ஸ்டார்ட்டர் மோட்டார் டிரைவ் மெக்கானிசத்தின் வகைகளைக் கூறுக.
6. இக்னீசன் அட்வான்ஸ் என்றால் என்ன?
7. ஏர் கண்டிசனிங் என்றால் என்ன?
8. ஜெனரேட்டரில் அதிகமாக சப்தம் வருவதற்கு காரணங்கள் என்ன?

பகுதி – இ

ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

1. மின்கலத்தின் படம் வரைந்து பாகங்கள் குறிக்கவும்
2. காயில் இக்னீசன் அமைப்பிற்கும், மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
3. ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டார் பராமரிப்புக் குறிப்புகளைக் கூறுக.
4. வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் முகப்பு விளக்கு (Head Lamp) சர்க்யூட் படம் வரைந்து பாகங்களை குறிக்கவும்.
5. இக்னீசன் சுவிட்ச் அமைப்பை படம் வரைந்து விளக்குக.
6. வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குளிர்சாதன அமைப்பின் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

பகுதி – ஈ

பத்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

1. பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பின் அமைப்பையும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் படத்துடன் விவரி.
2. எலெக்ட்ரானிக் இக்னீசன் அமைப்பின் அமைப்பையும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் படத்துடன் விவரி.
3. பெண்டிக்ஸ் ட்ரைவ் ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பையும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் படத்துடன் விவரி.
4. ஆல்டர்னேட்டரின் அமைப்பையும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் படத்துடன் விவரி.
5. வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய விளக்குகளின் பெயர்களையும் அவற்றின் பயன்களையும் கூறுக.

BAE_Chapter_10.indd 230 18-02-2019 13:03:35