
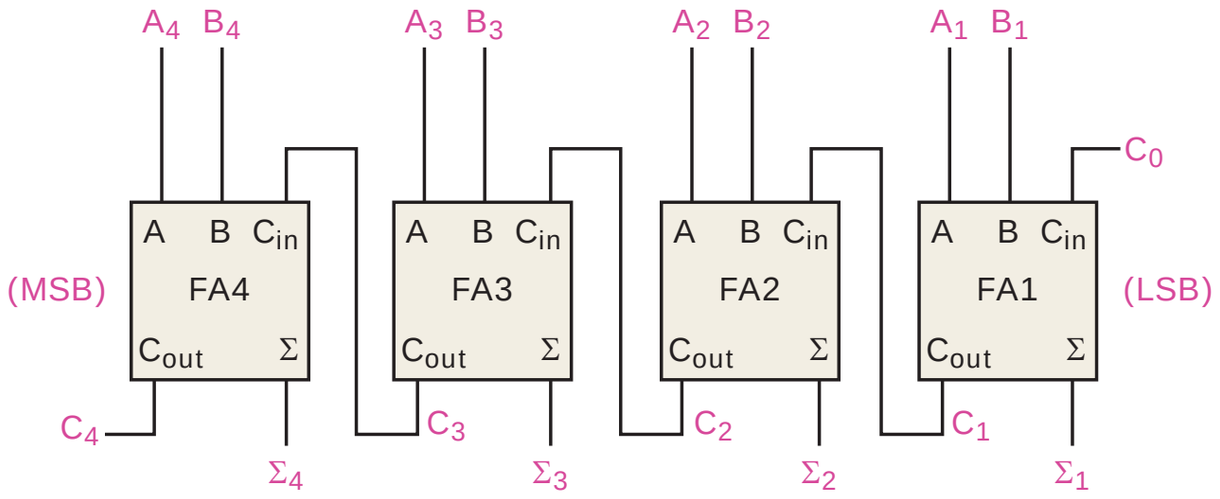


படம் 1.24 (அ)

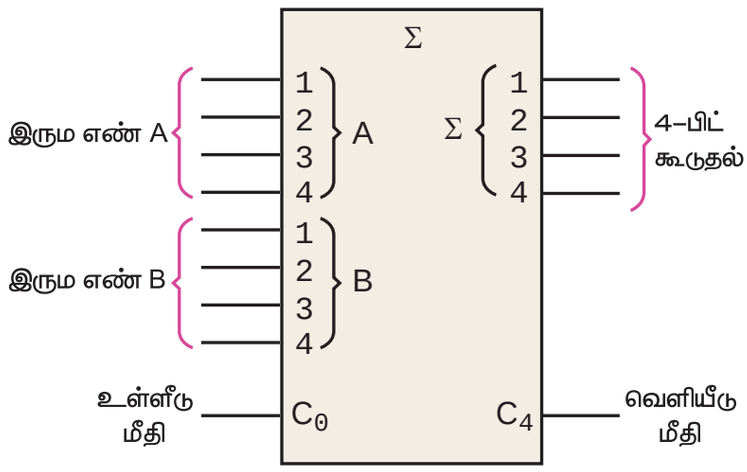

படம் 1.24 (ஆ)

இத்தோடு 2 –பிட் இணை இணைப்பு கூட்டி குறித்த விளக்கத்தினை நிறைவு செய்து, இனி 4 –பிட்டுகள் கொண்ட இரும எண்களின் கூட்டும் செயல்பாடு குறித்துப் பார்ப்போம். 4 –பிட்டுகள் கொண்ட இரும எண்களின் கூட்டல் செயல்பாட்டை மேற்கொள்ள 4 –பிட் பக்க இரும எண் கூட்டித் தேவை.

4–பிட் இணை இரும எண் கூட்டியின் கட்டப்படம் படம் 1.24 (அ) – ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது –3உள்ளீடுகள் மற்றும் 2 – வெளியீட்டு முனைகளைக் கொண்ட 4 – முழுக்கூட்டியாகும். இதில் உள்ள இரண்டு உள்ளீடு முனைகள் கூட்டப்பட வேண்டிய இரு எண்களைப் பெறுவதற்கும், மூன்றாவது உள்ளீடு முனை முன் கூட்டப்பட்டதின் மீதி இருந்தால், அதனைக் கூட்டவும் பயன்படுகிறது.

கூட்டுத் தொகையின் மூலம் கிடைக்கும் 'மீதி'யானது 'c_{out}' முனையில் வெளியீடாகக் கிடைக்கும். கூட்டலில் கிடைக்கும் கூட்டுத் தொகை 'Sum' என்ற முனையில் கிடைக்கும். இதில் 'c_{out}' என்பது கூட்டலின் மீதி. இது அடுத்த நிலைக்குச் செல்வதாகவும், 'c_{in}' என்பது முந்தைய நிலையின் மீதி உள்வருவதாகவும்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 15 1/17/2020 2:48:28 PM