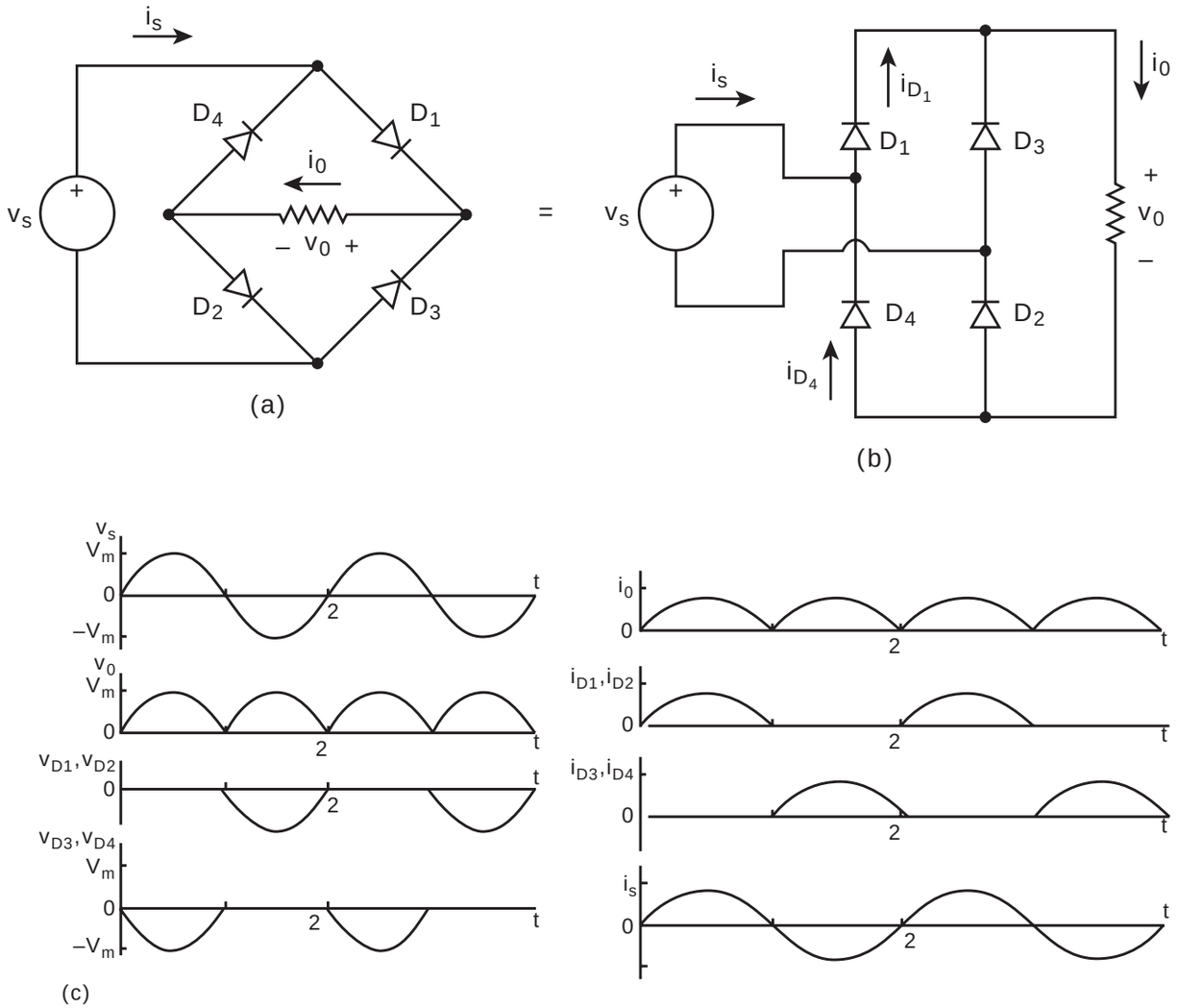


படம் 8.4 a, b, c

4. மின் வழங்கியிலிருந்து பாலவகைச் சுற்றுக்கு ID_1–ID_4 வழியாக மின்னோட்டம் செல்வதால், இது சமச்சீர் மின்னோட்டமாகிறது. எனவே மின்வழங்கி மின்னோட்டமானது சுழியாகிறது.

5. வழங்கியின் RMS மின்னோட்டம், பளுவின் RMS மின்னோட்டத்திற்குச் சமம். இது AC யின் முதல் பாதி அலைவின் போது வழங்கி மின்சாரம் பளு மின்சாரத்திற்குச் சமமாகவும், அடுத்த பாதி அலைவின் போது பளுமின்னோட்டம் அதே திசையில், ஆனால் – Vs ஆக இருக்கும். பளு மின்னோட்டத்தின் மடங்கும், வழங்கி மின்னோட்டத்தின் மடங்கும் சமமாக இருப்பதால், இரண்டின் RMS – மின்னோட்டங்களும் சமமாக இருக்கும்.

6. வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தின் அடிப்படை அதிர்வெண் 2ω ஆகும். "ω என்பது AC உள்ளீட்டின் அதிர்வெண்ணாகும். ஒவ்வொரு உள்ளீட்டு கால நிலைக்கும், வெளியீட்டில் இரண்டு கால அளவுகள் கிடைக்கும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 222 1/18/2020 11:13:01 AM