ஆ. சீராக்கப்படாத மின்னழுத்தம்

இ. சீராக்கப்படாத மின்னோட்டம்

ஈ. குறைந்த திறன் வெளியீடு

6. IC மின்னழுத்த சீராக்கிகளில் அதிகப் படியான திறன் வெளியேற்றம் _____ மூலம் நடக்கிறது.

அ. நில இணைப்புச் சுற்று

ஆ. வெப்ப கவர்வி

இ. பளுவை இணைப்பதன் மூலம்

ஈ. மேற்கண்டவைகளில் எதுவுமில்லை

7. ஒரு நிலை AC மின்னழுத்த சீராக்கியில், SCR _____முறையில் இணைக்கப்படுகிறது.

அ. தொடர் இணைப்பு முறை

ஆ. பக்க இணைப்பு முறை

இ. எதிர் இணை அல்லது தலைகீழ் இணை இணைப்பு முறை

ஈ. தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பு முறையில்

8. நுண்கட்டுப்படுத்தியின் வெளியீட்டு முனையில் ஒரு MOSFET இணைக்கப்படுவதன் நோக்கம் _____

அ. இடை மாற்றியை செயலிழக்கச் செய்ய

ஆ. உயர் மின்னோட்ட உபகரணங்கள் இயக்க

இ. குறைந்த மின்னழுத்த உபகரணங்களை இயக்க

ஈ. குறைந்த மின்னோட்ட உபகரணங்களை இயக்க

9. ULN 2003 A என்னும் IC – ல் பயன்படுத்தப்படும் டார்லிங்டன் ஜோடிகளின் எண்ணிக்கை _____

அ. 3 ஆ. 4 இ. 5 ஈ. 7

10. SMPS ன் செயல்பாடு என்பது _____ நிலையைக் குறிக்கும்

அ. நீக்குதல்

ஆ. தலைகீழாக்கல்

இ. மின்னழுத்த சீரமைப்பு

ஈ. மேற்கண்ட அனைத்தும்

பகுதி – ஆ

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு சில வரிகளில் விடையளிக்கவும்.

3 மதிப்பெண்கள்

1. "திறன் மின்னணுவியல்" வரையறு
2. திறன் மின்னணுவியலின் பயன்கள் யாவை?
3. திறன் மின்னணுவியலின் நோக்கம் என்ன?
4. புரட்டிகளின் 3 அடிப்படை வகைகளை எழுதுக
5. UPS என்பதன் நோக்கம் என்ன?
6. DC –DC மாற்றிகளைப் பற்றி எழுதுக
7. SMPS – ன் பயன்களைப் பற்றி எழுதுக.
8. இயக்கிச் சுற்றுகள் என்றல் என்ன
9. 7805 IC முனைகளை வரைக
10. தடையில்லா மின் வழங்கியின் அனுகூலங்கள் யாவை?

பகுதி – இ

கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்கவும்

(5 மதிப்பெண்கள்)

1. DC உள்ளீடு / DC வெளியீட்டிற்கிடையேயான மாற்றியின் தொரட்பு முறை மற்றும் அதன் பயன்கள் ஆகியவற்றை விளக்குக.
2. ஒரு நிலை முழு அலைத் திருத்தியின் படம் வரைக

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 236 1/18/2020 11:13:03 AM