3. DC – AC புரட்டியைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரி
4. 7805 மின்னழுத்த சீராக்கி IC யின் முக்கிய குறிப்புகளை எழுதுக.

பகுதி – ஈ

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு இருபக்க அளவில் விரிவான விடையளிக்கவும்.

10 மதிப்பெண்கள்

1. UPS ன் படம் வரைந்து, வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.
2. IC7805 கொண்ட மின்னழுத்த சீரக்கி வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.
3. ULN 2003 A – IC கொண்ட இயக்கிச் சுற்றின் படம் வரைக.
4. SMPS – கட்டப்படம் வரைந்து, அதன் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் சுருக்கமாக விளக்குக.

விடைகள்

1. ஆ	2. இ	3. இ	4. ஆ	5. அ
6. ஆ	7. இ	8. அ	9. ஈ	10. ஈ

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 237 1/18/2020 11:13:03 AM