
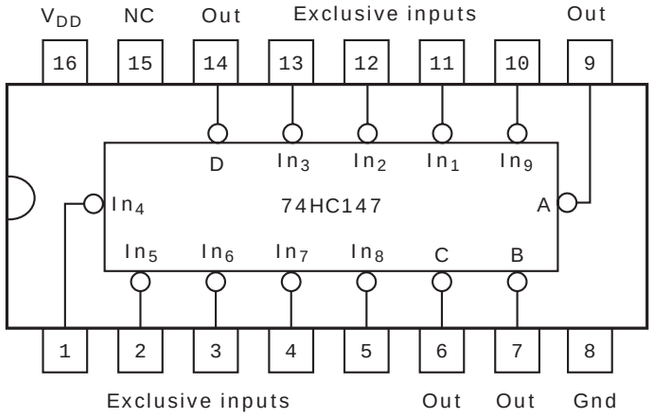
வெளியீடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மை அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, இந்த IC–க்குத் தரப்படும் தசம உள்ளீடானது D1 முதல் D9 வரையிலும், பெறப்படும் வெளியீடானது QI, Q2, Q3, Q4–ல், BCD வெளியீடாகக் கிடைக்கும். உதாரணமாக. உள்ளீடு 2 & 5 ஆனது, 0 ஆக (தாழ் நிலை) இருந்தால், வெளியீடு உச்சபட்ச அளவான 5 ஆக இருக்கும். இதிலிருந்து கொடுக்கப்படும் உள்ளீடு எண்களில், உச்சபட்ச அளவே வெளியீடாக கிடைக்கும் என்பதை அறியலாம்.



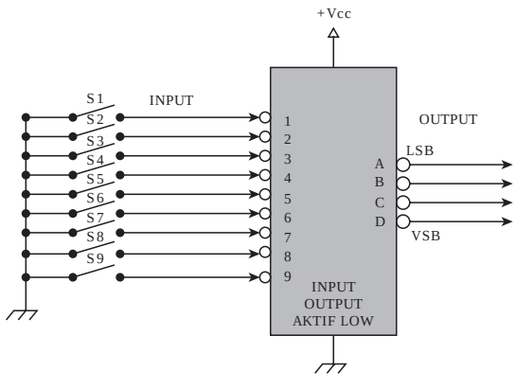

Active – Low Decimal Input									Active Low BCD Output			
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
X	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
X	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0
X	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1	

2. குறிவிலக்கி

BCD to 7–Segment குறிவிலக்கி

ஏழு முகத் துண்டுக் காட்சி ஆனது இலக்கவகையில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். இது BCD–ன் தரவை ஏழு முகத் துண்டுக் குறியீடுக்கானத் தரவாக மாற்றிக் காட்சிப்படுத்துகிறது. குறிவிலக்கிச் சுற்றானது BCD–ன் உள்ளீட்டுத் தரவை, D0, D1, D2 & D3–ன் வழியாக செலுத்தி, ஏழு வெளியீடாக மாற்றி, ஏழு முகத் துண்டாகக் காட்சிப்படுத்தும். ஏழு முகத் துண்டு LED –ஐ சுற்றில் இணைக்கும்போது, வெளியீட்டின் செயல்திறன் குறைவாக இருந்தால் பொது ஆனோடு வகையும், செயல்திறன் அதிகமாக இருந்தால் பொது கேதோடு வகையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனைத்து

XII EE_Tamil Version Practical.indd 307 1/18/2020 1:01:58 PM