
10	7 – Segment d Output
11	7 – Segment c Output
12	7 – Segment b Output
13	7 – Segment a Output
14	7 – Segment g Output
15	7 – Segment f Output
16	Vcc – Positive Supply

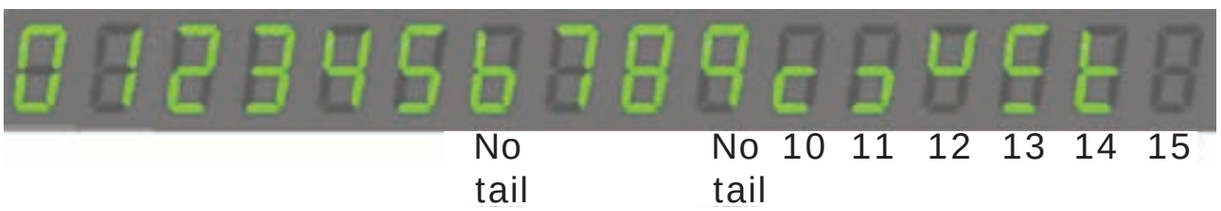

செயல்முறை

1. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
2. 1 மற்றும் 0–ன் தர்க்க எண் வடிவத்தை பெறுவதற்கு ஏற்ப, பல்வேறு சேர்க்கைகளை மாற்று சுவிட்சுகள் மூலம் உள்ளீடாக வழங்க வேண்டும்.
3. அட்டவணைகளின் படி உள்ளீட்டை மாற்றவும் மற்றும் உண்மை அட்டவணையை (Truth table)சரிபார்க்கவும்.

முடிவு

இலக்க வகை மற்றும் BCD குறியாக்கத்திற்கான உண்மை அட்டவணை மற்றும் BCD க்கு 7–துண்டு காட்சி மூலம் குறிவிலக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

XII EE_Tamil Version Practical.indd 309 1/18/2020 1:01:58 PM