
செய்முறை 3

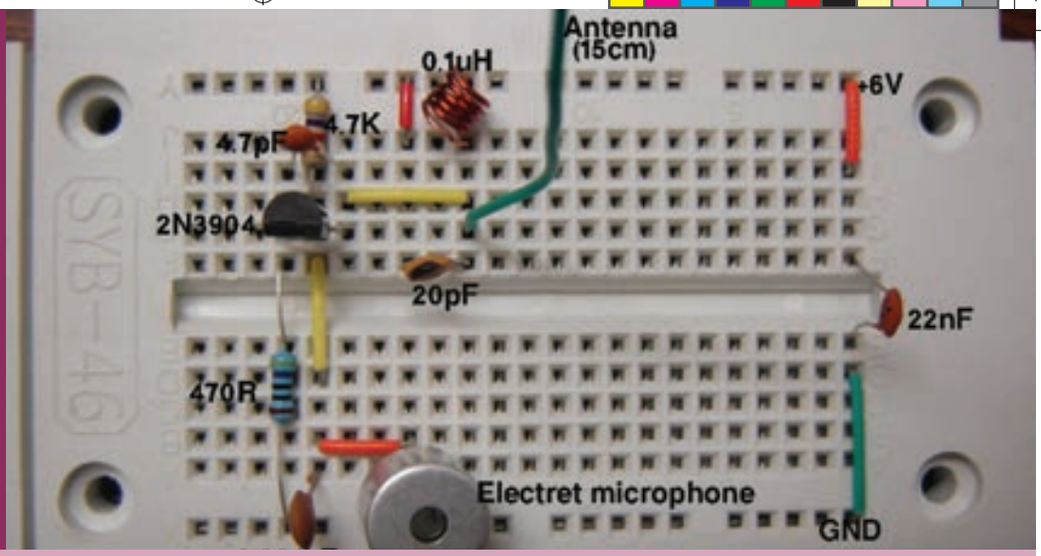

பண்பலை வானொலி வாங்கி கட்டமைத்தல்

நோக்கம்

ஒரு பண்பலை வானொலி வாங்கியை CXA 1619 மற்றும் TBA 810 IC–க்களை பயன்படுத்தி கட்டமைக்கும் முறையை அறிதல்.

தேவையான சாதனங்கள்/உறுப்புகள்

வ.எண்	உறுப்புகள் / சாதனங்களின் பெயர்	எண்ணிக்கை
1.	பண்பலை வாங்கிக்கான உறுப்புகள் மின்சுற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை.	1
2.	பல அளவைமானி	1
3.	RF/AF அலை உற்பத்திக் கருவி	1
4.	பற்றவைப்புக் கருவி மற்றும் பிற	1
5.	இணைப்புக் கம்பிகள்	தேவையானவை
6.	பற்றவைப்புக் கோல் – 25 W	1

கருத்தியல்

CXA 1619 ஒரு சில்லினால் உருவாக்கப்பட்ட பண்பலை / வீச்சுப் பண்பேற்ற வானொலியாகும். இது கீழ்க்காணும் பண்புகளையும், அம்சங்களையும் பெற்றுள்ளது.

- சிறிய எண்ணிக்கையிலான புற உறுப்புகள்.
- குறைந்த திறன் நுகர்வு
- உயர் வெளியீடு உள்ள AF பெருக்கி.

பண்பலை (FM) பகுதி

- RF பெருக்கி, கலக்கி மற்றும் அலையியற்றி
- IF பெருக்கி
- பரப்பு காண்முறை கண்டுபிடித்தல்
- இசைவு LED செலுத்தி
- CXA 1619 கட்டமைப்பு

XII EE_Tamil Version Practical.indd 313 1/18/2020 1:01:58 PM