
CXA 1619-ன் கீழ்க்கண்ட முனைகளின் மின்னழுத்த அளவுகள்

முனை எண்	மின்னழுத்தம்
4	
12	
26 (B^+)	
27	

TBA 810 – கேட்பொலி நிலை

முனை எண்	மின்னழுத்தம்
1 (B+)	
8	
12	

பெருக்கி சுற்று வரைப்படம்

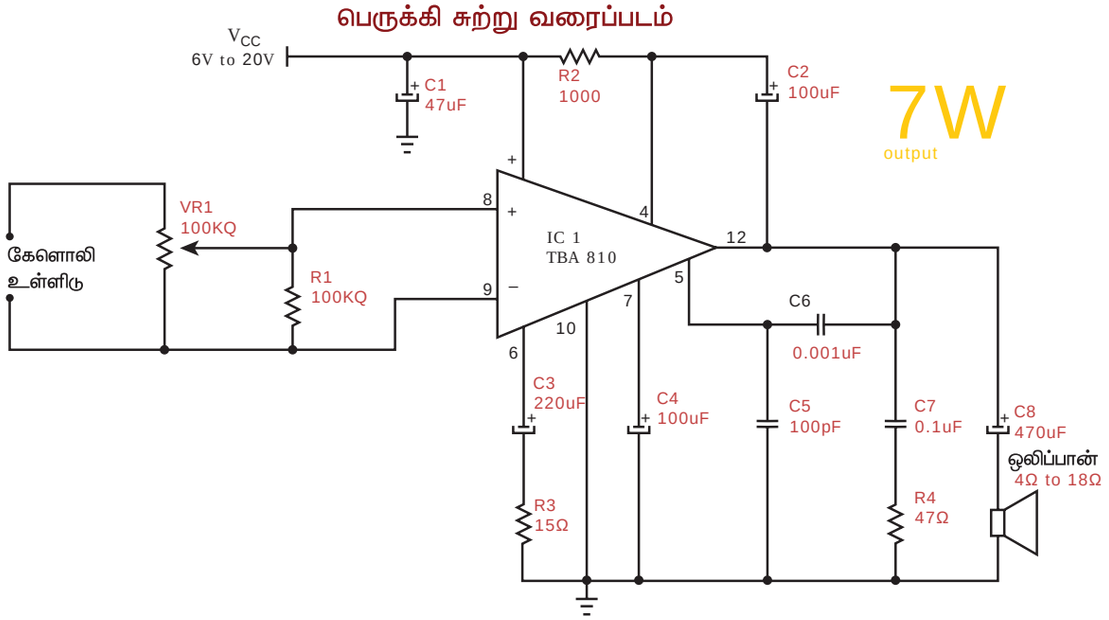

TBA 810 கேட்பொலி நிலை

செய்முறை

1. சுற்றில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணைப்புகளை இணைக்கவும்.
2. FM ஏற்பிக்கு 6 V dc மின்வழங்கி மின்னழுத்தத்தைத் தரவும்.
3. பல அளவை மானியைக் கொண்டு CXA 1610 மற்றும் TBA 810 IC–க்களின் முக்கிய முனைகளின் மின்னழுத்தத்தை அளவிட்டு அட்டவணைப்படுத்தவும்.

முடிவு

ஒரு பண்பலை வானொலி வாங்கியை CXA 1619 மற்றும் TBA 810 IC–க்களை பயன்படுத்தி கட்டமைக்கும் முறையை அறிந்து கொண்டேன்.

XII EE_Tamil Version Practical.indd 315 1/18/2020 1:01:59 PM