

செய்முறை 4

TDA 2003 IC– கேட்பொலித் திறன் பெருக்கி

நோக்கம்:

TDA 2003 IC, பயன்படுத்தி கேட்பொலி திறன் பெருக்கியை கட்டமைத்து அது செயல்படும் விதம் பற்றி அறிதல்.

தேவையான பொருட்கள்

வ. எண்	உறுப்புகள் / சாதனங்கள்	வரம்பு	எண்ணிக்கை
1.	வெப்பக் கவர்வியுடனான ஐ.சி	TDA 2003	1
2.	ஒலிப்பான்	4", 8 வாட் ,4Ω	1
3.	ஒலிமுழக்கக் கட்டுப்பாடு	10k Ω	1
4.	மின்தடை	220 Ω	1
		33 Ω	1
		2.2 Ω	1
		1 Ω	1
5.	மின்தேக்கி	1000 µfd	1
		470 µfd	1
		100 µfd	1
		10 µfd	1
		100 µfd	1
		47 µfd	1
6.	DC மின் வழங்கி	12 v/500mA	1
7.	அச்சிட்ட மின் சுற்றுப்பலகை / பொதுப்பயன் பலகை	–	1

XII EE_Tamil Version Practical.indd 316 1/18/2020 1:01:59 PM