
ஒரு மீட்டமை (Reset) பொத்தானையும் உறுப்புகளாகக் கொண்டுள்ளது. ஒரு நுண் கட்டுப்படுத்திப்பலகை செயல்படத் தேவையான அனைத்தையும், இது தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இதற்கு மின்சக்தியை வழங்குவதற்கு ஒரு AC–to–DC மின்னழுத்த இணங்கி அல்லது 9 வோல்ட் மின்கலன் அல்லது ஒரு USB கேபிள் வழியாக கணினியுடன் இணைத்தும் பெறலாம்.

சுற்று வரைபடம்:

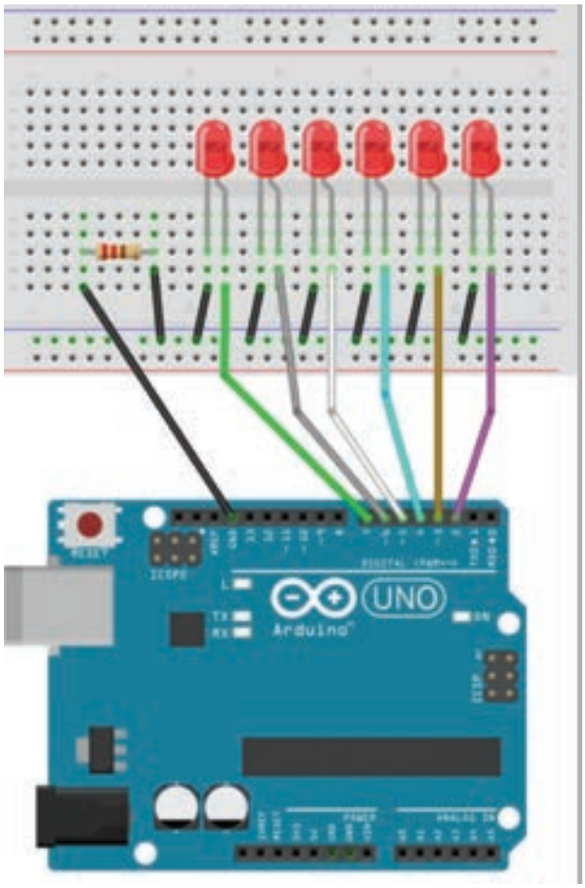

செய்முறை:

1. சோதனைப் பலகையைப் பயன்படுத்தி LED மற்றும் ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையை இணைக்கவும்.
2. ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையில் இருந்து LED–களுக்கு படத்தில் காட்டியுள்ள படி இணைப்புகளை வழங்குங்கள்.
3. ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையின் தரை இணைப்புக்காலில் இருந்து சோதனைப்பலகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து LED –களின் கேதோடு முனையை இணைக்கவும்.
4. அனைத்து LED –களின் ஆனோடு முனைகளிலிருந்தும் ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையில் உள்ள 2, 3, 4, 5, 6, 7 இலக்கவகை இணைப்பானில் Berg வகைக் கம்பித்தடத்தை இணைக்கவும்.
5. இணைப்புகளை வழங்கிய பின்னர், USB மின் கேபிளைப் பயன்படுத்தி, ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையையும், பிசி / மடிக்கணினியையும் இணைக்கவும்.
6. PC / மடிக்கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள ஆர்டியுனொ பலகைக்கான மென்பொருளைத் திறந்து பல LED –க்களை இயக்குவதற்கான நிரலை ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையில் பதிவேற்றவும்.
7. நிரலில் ஏதேனும் தவறுகள் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளதா என்பதை கவனித்து, அதைச் சரி செய்து மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்யவும். இல்லையெனில் தொடரவும்.
8. ஆர்டியுனோ யுனொப் பலகையில் பதிவேற்றப்பட்ட பின்னர் இணைக்கப்பட்டுள்ள பல LED –க்கள் தொடர் வரிசைகளில் எரிந்து / அணைக்கின்றன.

XII EE_Tamil Version Practical.indd 342 1/18/2020 1:02:01 PM