8.2.5 மூன்று முனை மற்றும் நான்கு முனை துவக்கிகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு

வ. எண்	மூன்று முனை துவக்கி	நான்கு முனை துவக்கி
1	மூன்று முனைகள் இருக்கும் (L,F,A)	நான்கு முனைகளைக் கொண்டிருக்கும் (L+, L–, A, F)
2	NVR சுருளானது புலச்சுருளுக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.	NVR சுருளானது புலச்சுருளுக்கு பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
3	நேர்த்திசை இணைப்புல மின்னோடியை துவக்குவதற்கு பயன்படுகிறது.	நேர்த்திசை கூட்டுப்புல மின்னோடியை துவக்குவதற்கு பயன்படுகிறது.


8.3 மாறுதிசை மின்னோடிகளின் துவக்கிகள்

8.3.1 தூண்டல் வகை மின்னோடி துவக்கியின் வகைகள்

i. *முழு மின்னழுத்தத்தில் டைரக்ட் – ஆன் – லைன் துவக்கி*
ii. *ஸ்டார் டெல்டா துவக்கி*
iii. *ஆட்டோ மின்மாற்றித் துவக்கி*
iv. *சுழலி மின்தடை துவக்கி*

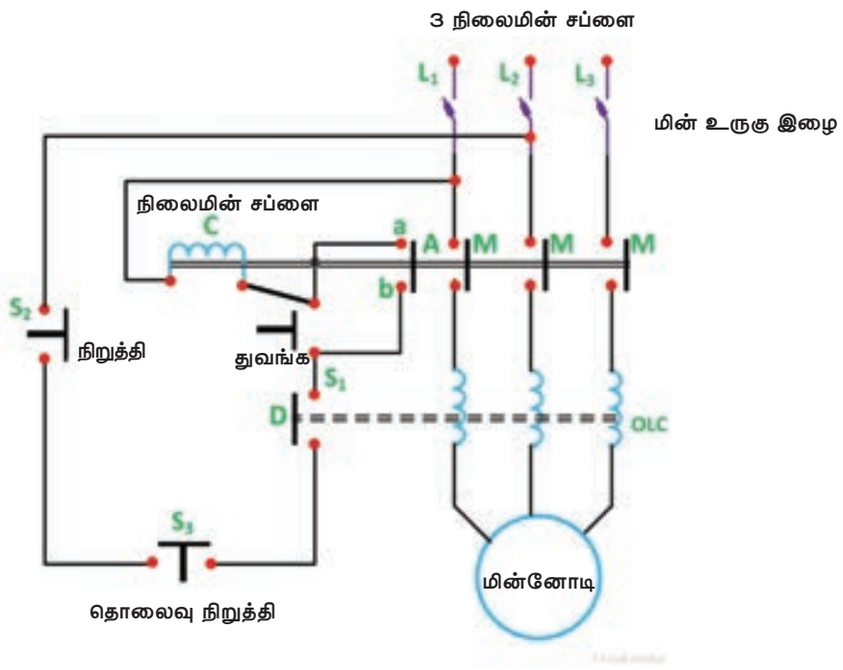8.3.2 முழு மின்னழுத்தத்தில் டைரக்ட் – ஆன் – லைன் துவக்கி

பெரிய வகை 3ϕ அணில் கூடு தூண்டல் வகை மின்னோடி, அதன் நிலையி உல்லைக்கு வழங்கும் சப்ளை மின்னழுத்தத்தை குறைத்து கொடுத்து துவக்கும்படி செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் 5 குதிரைத்திறன் வரை உள்ள சிறிய வகை மின்னோடிகளை நேரடியாக சப்ளையில் இணைத்து துவக்க பயன்டுகின்றன.



படம் 8.3 டைரக்ட் – ஆன் – லைன் துவக்கி

BEE_Chapter_08.indd 131 12/27/2019 11:36:01 AM