மதிப்பீடு

TSLC2H

பகுதி – அ

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும் **1 மதிப்பெண்**

1. அனைத்து மின்னோடிகளும் துவக்கத்தின் போது எடுத்து கொள்ளும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு
   அ. பூஜ்ஜியம்
   ஆ. குறைவாக இருக்கும்
   இ. அதிகமாக இருக்கும்
   ஈ. மிக அதிகம் இருக்கும்

2. மின்னகத்திற்கு செல்லும் மின்னோட்டம் எதை பொறுத்து இருக்கும்
   அ. மின் தேக்குத் திறன் மதிப்பு
   ஆ. மின் தூண்டித் திறன் மதிப்பு
   இ. மின்தடை மதிப்பு
   ஈ. மின் மறுப்பு மதிப்பு

3. மின்னகத்திற்கு மிக அதிகமாக மின்னோட்டம் பாய்வதன் காரணமாக கீழ்க்கண்ட எந்த விளைவுகள் ஏற்படுவதில்லை
   அ. அதிக வெப்பம்
   ஆ. தீப்பொறி ஏற்படும்
   இ. மின்னழுத்த வீழ்ச்சி
   ஈ. வினைத்திறன் அதிகரிப்பு

4. மூன்று முனை துவக்கி எந்த நேர்த்திசை மின்னோடிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
   அ. இணை மின்னோடி
   ஆ. கூட்டு மின்னோடி
   இ. இணை மற்றும் கூட்டு மின்னோடி
   ஈ. தொடர் மின்னோடி

5. மூன்று முனை துவக்கிகளில் உள்ள முனைகள் யாவை?
   அ. லைன், மின்னகம், புலச்சுருள்
   ஆ. லைன், மின்தடை, புலச்சுருள்
   இ. மின்னகம், புலச்சுருள், மின்தடை
   ஈ. மின்தடை, லைன், மின்னகம்

6. மூன்று முனை துவக்கிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்புச் சாதனங்கள் யாவை?
   அ. நோவோல்ட் ரிலீஸ் காயில்
   ஆ. மீறிய மின் பளு ரிலீஸ் காயில்
   இ. நோவோல்ட் ரிலீஸ் மற்றும் மீறிய மின் பளு
   ஈ. மின்காந்த காயில்

7. மூன்று முனை துவக்கிகளில் அதிகமான வேகம் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
   அ. மின்தடையை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்.
   ஆ. புலச்சுருள் மின்னோட்டத்தை மாற்ற வேண்டும்.
   இ. மின்தடையை குறைக்க வேண்டும்.
   ஈ. மின்னழுத்தத்தை பராமரிக்க வேண்டும்.

8. நான்கு முனை துவக்கியில் நோவோல்ட் ரிலீஸ் காயில் எவ்வாறு இணைக்க வேண்டும்?
   அ. தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.

BEE_Chapter_08.indd 140 12/27/2019 11:36:03 AM