செய்முறை 7

மின்பொருளின் ஆற்றலை கணக்கிடுதல்


நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்பொருள் (மின்தடை மட்டும் கொண்ட பளு) பயன்படுத்திய மின்ஆற்றலை கணக்கிடும் முறையை அறிந்து கொள்ளுதல்.

தேவையான கருவிகள்:

வ. எண்	பெயர்	எண்ணிக்கை
1	மின்னழுத்தமானி	1
2	மின்னோட்டமானி	1
3	ICDP இணைப்பி	1
4	வெண்சுடர் விளக்கு	1
5	மின்கடத்தி	தேவையான அளவு

மின்னிணைப்பு வரைபடம்:

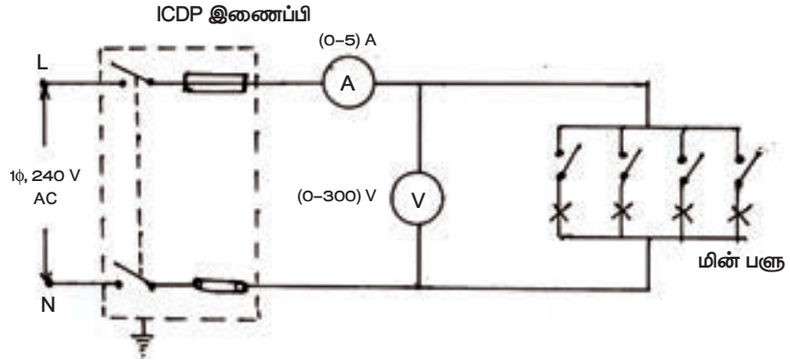

செய்முறை:

1. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மின்னிணைப்புத் தர வேண்டும்.
2. மின்னிணைப்பைச் சோதித்த பிறகு இணைப்பியை இயக்கவும்.
3. மின்னழுத்தமானி மற்றும் மின்னோட்டமானியின் அளவுகளைக் குறித்துக்கொள்ளவும்.
4. 5 நிமிட நேரத்திற்குப் பிறகு மின்னிணைப்பை துண்டிக்கவும்.
5. மின் ஆற்றலை கணக்கிடவும்.

BEE_Practical.indd 209 12/27/2019 11:49:22 AM