
அலகு 10

மின்சார அமைப்பு (Electrical System)

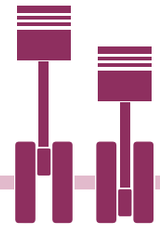

பொருளடக்கம்

10.0 அறிமுகம்
10.1 மின்கலம்
- 10.1.1 மின்கலத்தின் வகைகள்
- 10.1.2 காரீய அமில மின்கலத்தின் அமைப்பும் விளக்கமும்
- 10.1.3 மின்கலத்தை மின்னேற்றம் செய்தல்

10.2 இக்னீசன் அமைப்பு
- 10.2.1 இக்னீசன் அமைப்பின் வகைகள்
  - 10.2.1.1 பேட்டரி காயில் இக்னீசன் அமைப்பு
  - 10.2.1.2 (அ) சுழலும் ஆர்மச்சூர் வகை மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு
  - 10.2.1.2 (ஆ) சுழலும் மேக்னட் வகை மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு
  - 10.2.1.3 எலெக்ட்ரானிக் இக்னீசன் அமைப்பு

10.3 தூண்டுச் சுருள்
10.4 மின் பொறிக்கட்டை
- 10.4.1 மின் பொறிக் கட்டையின் வகைகள்
- 10.4.2 இக்னீசன் சுவிட்ச் மற்றும் சாவி

10.5 காயில் இக்னீசன் அமைப்பிற்கும் மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்
10.6 பகிர்வி (Distributor)
10.7 இக்னீசன் அட்வான்ஸ் மெக்கானிசம்
- 10.7.1 இக்னீசன் அட்வான்ஸ் வகைகள்
  - 10.7.1.1 வேக்கம் அட்வான்ஸ் மெக்கானிசம்

10.8 என்ஜின் ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு
- 10.8.1 ஸ்டார்ட்டர் மோட்டார் டிரைவ் மெக்கானிசம்
- 10.8.1.1 பெண்டிக்ஸ் ட்ரைவ் ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு
- 10.8.2 ஸ்டார்ட்டிங் சுவிட்ச்
- 10.8.3 ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டார் பராமரிப்புக் குறிப்புகள்

10.9 மின்னேற்ற அமைப்பு (Charging System)
- 10.9.1 D.C ஜெனரேட்டர் (அல்லது) டைனமோ
- 10.9.2 கட் அவுட் ரிலே
- 10.9.3 ஆல்டர்னேட்டர்

10.10 லைட்டிங் அமைப்பு
- 10.10.1 வாகனத்தில் பயன்படுத்தப் படும் முக்கிய விளக்குகளும் அவற்றின் பயன்களும்.
- 10.10.2 வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் லைட்டிங் சர்க்யூட்
- 10.10.3 திசை காட்டும் விளக்குகள்

10.11 விண்ட் ஸ்கிரீன் வைப்பர்
10.12 குளிர்சாதன அமைப்பு
- 10.12.1 வாகன குளிர்சாதன அமைப்பும் வேலை செய்யும் விதமும்

10.13 இக்னீசன் அமைப்பில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும் அவற்றிற்கான காரணங்களும் நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்
10.14 ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாரில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும், அவற்றிற்கான காரணங்களும், நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்.

WCHK8S

BAE_Chapter_10.indd 193 18-02-2019 13:03:19