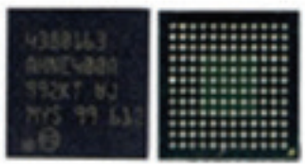
ஏற்பியாக இருந்தால் ஒலி அலைகளை வெளியிடும் செயலையும் செய்கிறது. RF IC – ஆனது பழுதாகி இருந்தால் அலைபேசி வலையமைப்பு பழுதாகி விடும். சில நேரங்களில் அலைபேசிகள் இறந்த நிலைக்குக் கூட சென்றுவிடும்.



4. 26 MHz படிக அலையியற்றி (26 MHz Crystal Oscillator)

இது PFOவிற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இது வலையமைப்பு படிகம் (Network Crystal) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது உலோகத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். அலைபேசியின் வழியாக அழைப்பை விடுக்குபோது அதிர்வெண்களை உருவாக்கும். இதில் படிகம் பழுதானால் வெளிச்செல்லும் அழைப்புகளை விடுக்க முடியாது மற்றும் எந்த வலையமைப்பும் அலைபேசியில் இருக்காது.

5. VCO (மின்னழுத்த – கட்டுபாடு அலையியற்றி) (Voltage Controlled Oscillator)

இது அலைபேசியில் வலையமைப்பு பகுதியில் உள்ள வலையமைப்பு ஒருங்கிணைந்த சுற்று அருகே காணப்படுகிறது. இது RF IC / Hager மற்றும் CPU விற்கு நேரம், தேதி மற்றும் மின்னழுத்தத்தை அனுப்புகிறது / உருவாக்குகிறது. இது மையச் செயலகத்தில் இருந்து கட்டளையைப் பெற்ற பிறகு அதிர்வெண்களை உருவாக்குகிறது. இது பழுதாகி இருந்தால் அலைபேசியில் வலையமைப்பு இருக்காது. மேலும் அழைப்பு முடிவு / அழைப்பு தோல்வி அடைந்தது (Call end) என சுட்டிக்காட்டும்.

6. R_X வடிகட்டி (R_X filter)

இது வலையமைப்பு பகுதியின் அருகில் அமைந்து இருக்கும். இது அழைப்பு ஏற்கும் போது அதிர்வெண்ணை வடிகட்டும் இது பழுதுபட்டால் அழைப்பு ஏற்கும் போது வலையமைப்பில் சிக்கல் ஏற்படும்.

7. TX வடிகட்டி (TX Filter)

இது வலையமைப்பு பகுதியின் அருகில் அமைந்து இருக்கும். அழைப்பை விடுக்கும் போது அதிர்வெண்ணை வடிகட்டும் அழைப்பை விடுக்கும் போது வலையமைப்பில் பழுது ஏற்படும்.


8. ROM (Read only Memory)

இது அலைபேசியின் இயங்குதள நிரலில் காணப்படுகிறது. இது அலைபேசியில் நடப்பு செயலி முறையை ஏற்றும். இதில் பழுது ஏற்படும் பொழுது, அலைபேசி மென்பொருள் பழுது ஏற்பட்டு, இறந்த நிலைக்குச் சென்றுவிடும்.

9. RAM (Random Access Memory)

இது அலைபேசியின் மின்கல சக்தி பிரிவில் அமைந்துள்ளது. இயக்கத்திட்டத்தின் (Operating system) கட்டகைளை அனுப்பவும் ஏற்கவும் செய்கிறது. இதில் பழுது ஏற்பட்டால் மென்பொருள் சிக்கல் ஏற்பட்டு hang ஆகிவிடும்.

10. Flash IC

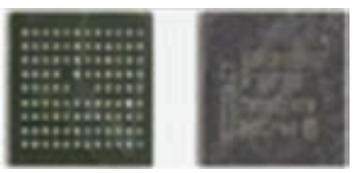

இது மின்கல சக்தி பிரிவின் அருகே காணப்படும். இது EEPROM, நினைவக IC, RAMIC மற்றும் ROM IC எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த Flash ICயில் தான் அலைபேசிக்கான மென்பொருள் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதில் பழுது ஏற்பட்டால், சரிவர இயங்காமல் பின்னர் இறந்த நிலைக்குச் சென்றுவிடும்.

11. Power IC (திறன் IC)

இது மின்சக்தி நிலையின் அருகே காணப்படுகிறது. இதனைச் சுற்றிலும் சிறிய அளவிலான Component களும் சிறிய மின்தேக்கிகளும் அமைந்துள்ளன. RTC (Real Time

XII EE_Tamil Version Practical.indd 326 1/18/2020 1:02:00 PM